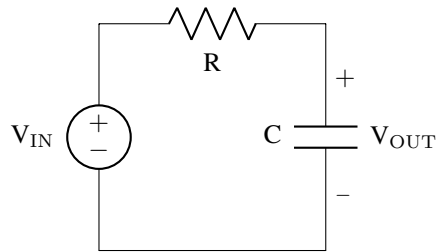


**RC Low-pass**


$$H(s) = \frac{1}{RCs+1}$$

$$\omega_c = \frac{1}{RC}$$


$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

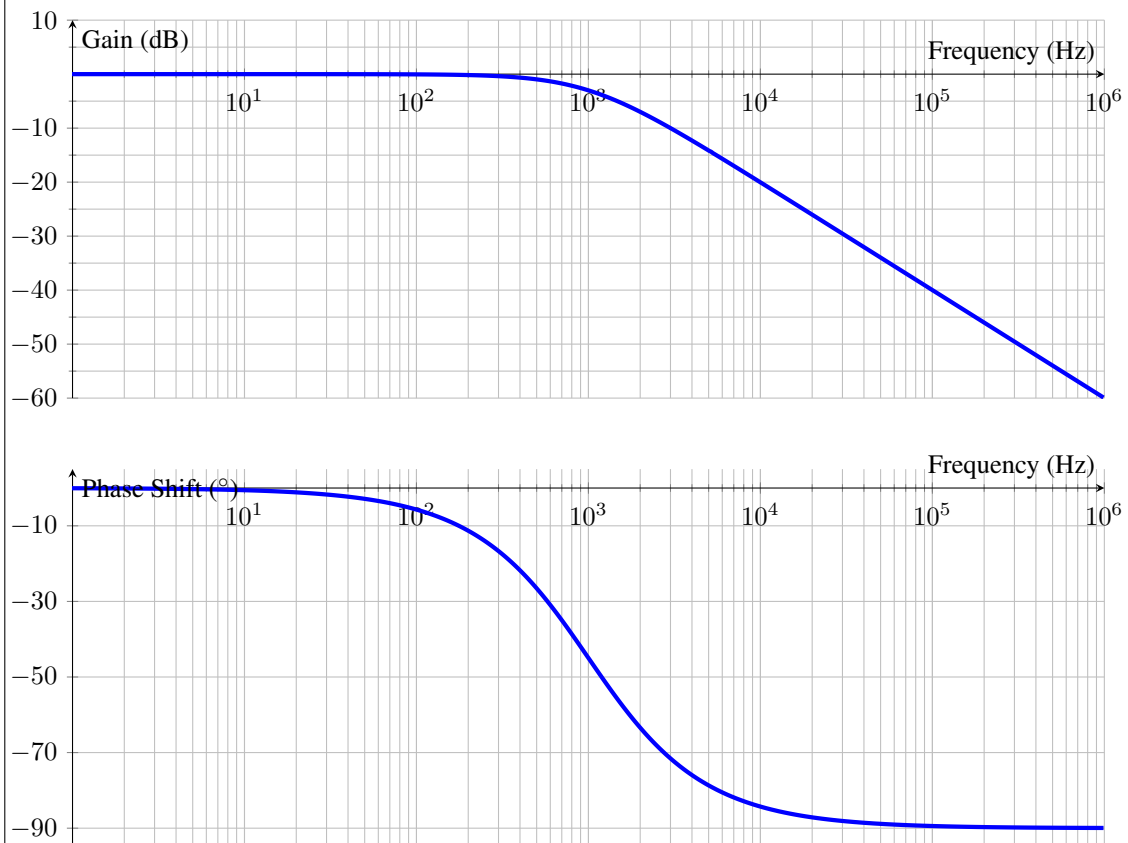**Bode Plot Example**

$R=1\text{ k}\Omega$ ,  $C=159\text{ nF}$



### RL High-pass

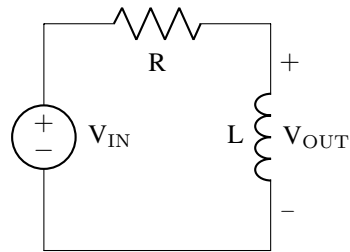


$$H(s) = \frac{\frac{L}{R}s}{\frac{L}{R}s + 1}$$


$$\omega_c = \frac{R}{L}$$

$$f_c = \frac{R}{2\pi L}$$

### Bode Plot Example

R=628  $\Omega$ , L=100 mH

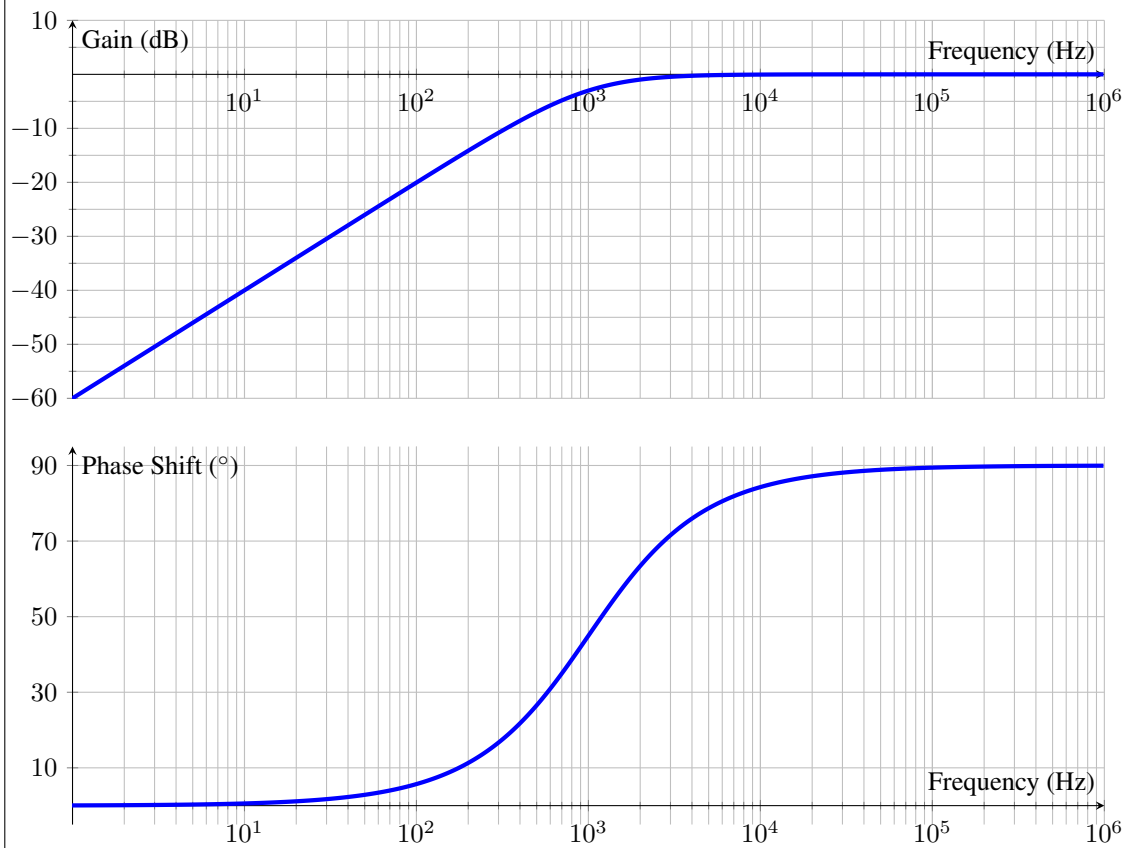

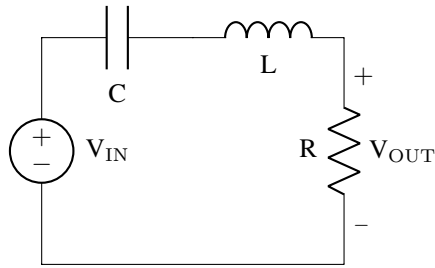**Series RLC Band-pass**

$$H(s) = \frac{RCs}{LCs^2 + RCs + 1}$$

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$X_L = 2\pi fL$$

$$Q = \frac{X_L}{R}$$

If  $Q \gg 10$  these estimates are useful:


$$BW = \frac{f_r}{Q}$$

$$f_1 = f_r - \frac{1}{2}BW$$


$$f_2 = f_r + \frac{1}{2}BW$$

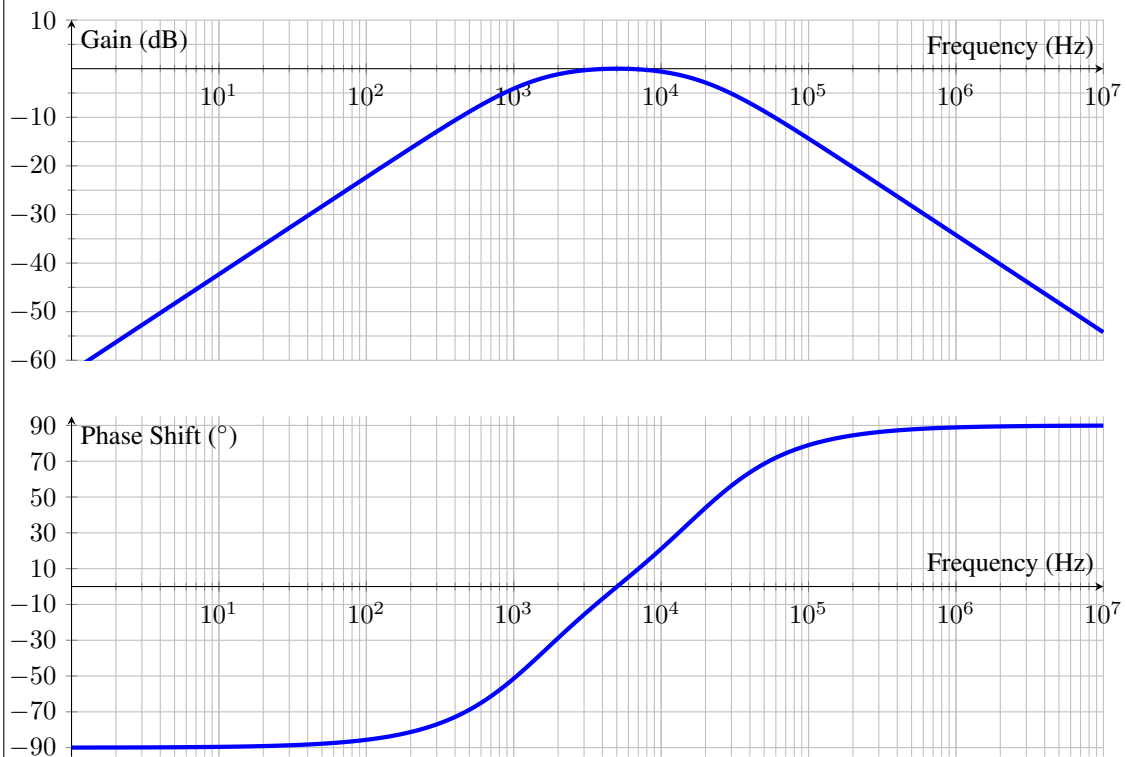**Bode Plot Example**

$R=12.2 \text{ k}\Omega$ ,  $L=100 \text{ mH}$ ,  $C=.01 \text{ }\mu\text{F}$



### Series RLC Band-stop/Notch

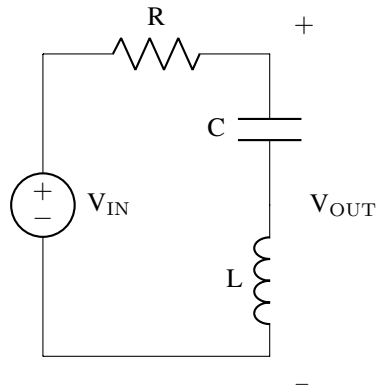

$$H(s) = \frac{RCs}{LCs^2 + RCs + 1}$$

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$X_L = 2\pi fL$$

$$Q = \frac{X_L}{R}$$

If  $Q \gg 10$  these estimates are useful:



$$BW = \frac{f_r}{Q}$$


$$f_1 = f_r - \frac{1}{2}BW$$

$$f_2 = f_r + \frac{1}{2}BW$$
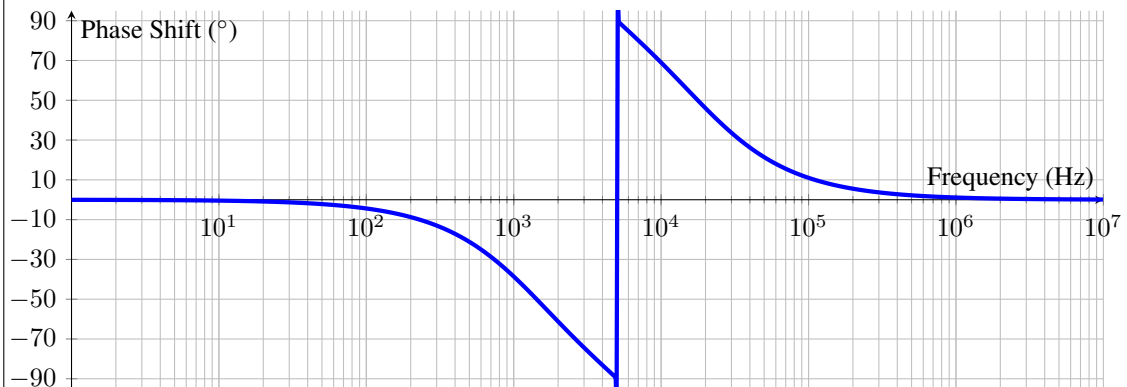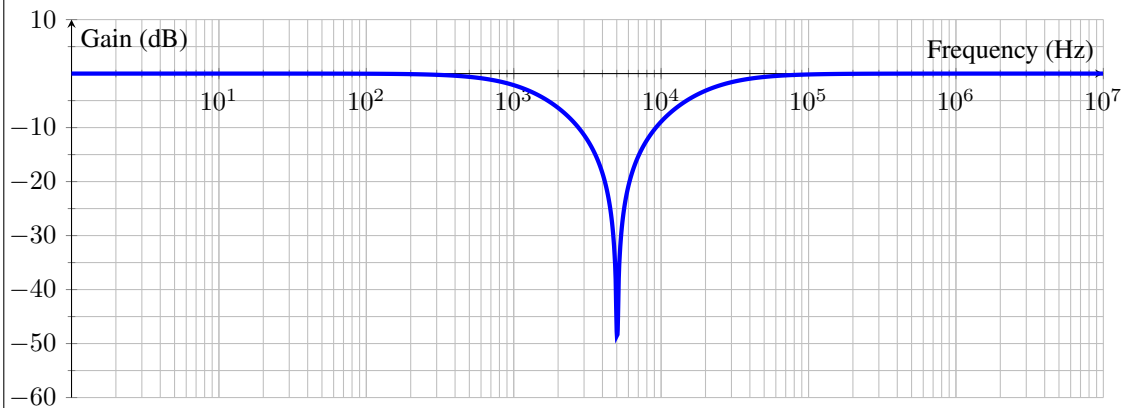
### Bode Plot Example

$R=12.2 \text{ k}\Omega$ ,  $L=100 \text{ mH}$ ,  $C=.01 \text{ }\mu\text{F}$



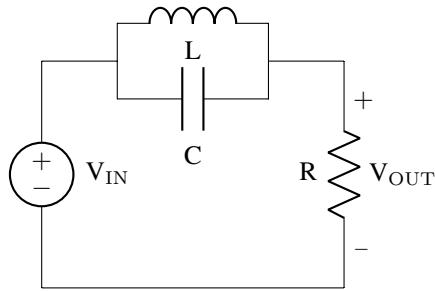**Parallel RLC Band-stop/Notch**

$$H(s) = \frac{RCs}{LCs^2 + RCs + 1}$$

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$X_L = 2\pi fL$$

$$Q = \frac{R}{X_L}$$

If  $Q \gg 10$  these estimates are useful:



$$BW = \frac{f_r}{Q}$$

$$f_1 = f_r - \frac{1}{2}BW$$


$$f_2 = f_r + \frac{1}{2}BW$$

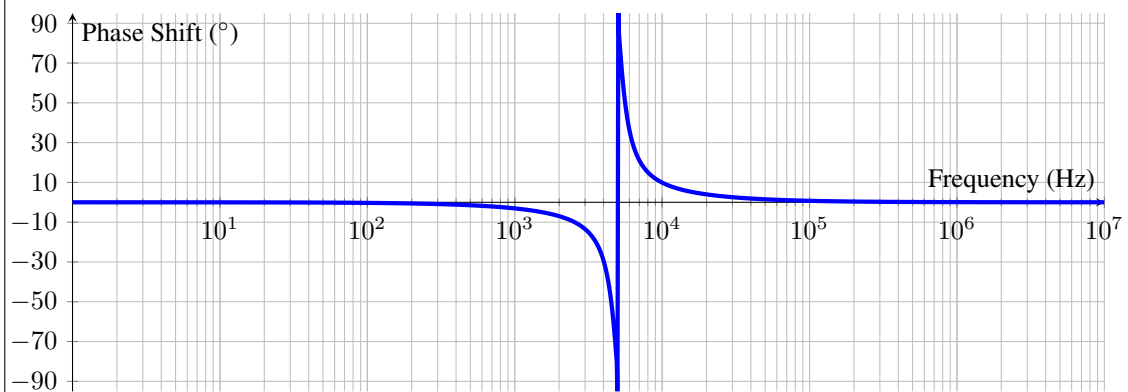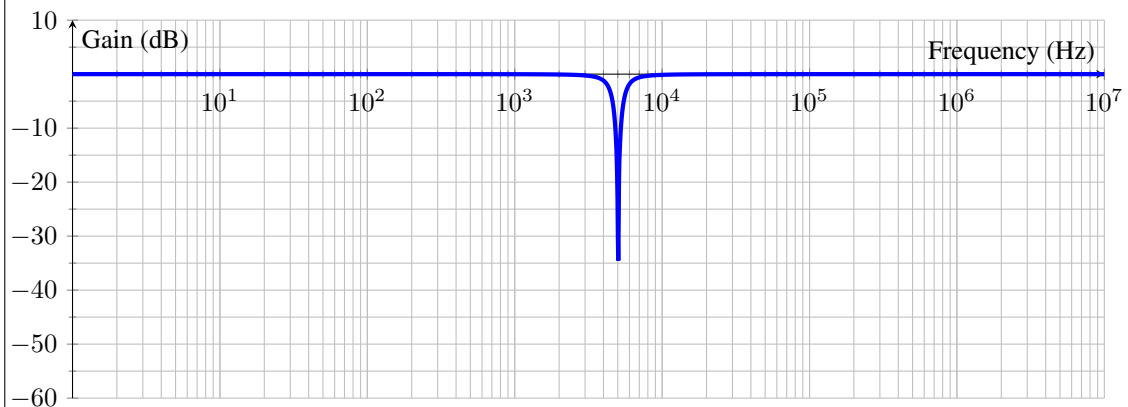**Bode Plot Example**

$R=12.2 \text{ k}\Omega$ ,  $L=100 \text{ mH}$ ,  $C=.01 \text{ }\mu\text{F}$



### Parallel RLC Band-pass

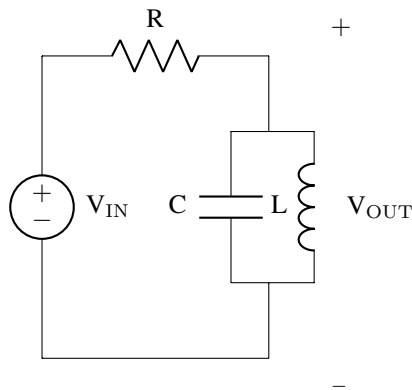

$$H(s) = \frac{RCs}{LCs^2 + RCs + 1}$$

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$X_L = 2\pi fL$$

$$Q = \frac{R}{X_L}$$

If  $Q \gg 10$  these estimates are useful:

$$BW = \frac{f_r}{Q}$$

$$f_1 = f_r - \frac{1}{2}BW$$

$$f_2 = f_r + \frac{1}{2}BW$$

### Bode Plot Example

$R=12.2 \text{ k}\Omega$ ,  $L=100 \text{ mH}$ ,  $C=.01 \text{ }\mu\text{F}$

